

Formulário de Resposta de Recurso

ANULAÇÃO DE QUESTÃO

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA



Protocolo: 0000001611

IFSC – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA – EDITAL 01/2026 CARGO DE
PROFESSOR (DOCENTE EBTT) - GERAL

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA

RESPOSTA A RECURSO

08 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - LAGES

Nº DA QUESTÃO: 48

Solicito a anulação da questão 48 pela ausência de especificação necessária à determinação do resistor indicado na alternativa C.

Pelos valores fornecidos para a ponte, a tensão diferencial máxima é:

V_{12}

$$= V_{cc} \cdot \frac{R}{R} = 12 \cdot \frac{1}{200} = 0,06 \text{ V.}$$

Aplicando a equação do amplificador apresentada no enunciado, para uma saída de 5 V:

$$5 = 0,1 \cdot 0,06 \cdot (1 + R_{G2}/R_{G1}),$$

resultando em $R_{G2}/R_{G1} = 832,333$.

Assim, os dados determinam uma relação entre resistências, e não um valor único de R_{G2} . O valor aproximado de 83 kO pressupõe a escolha de $R_{G1} = 100 \text{ O}$. Entretanto, esse valor não foi fixado expressamente como condição do projeto.

Por exemplo,

$R_{G1} = 200 \text{ O}$ e $R_{G2} \sim 166,467 \text{ kO}$ também satisfazem a equação e produzem a saída requerida. A tabela apresenta alguns pares de resistores, mas não estabelece uma regra que obrigue a utilização de $R_{G1} = 100 \text{ O}$ para o ganho intermediário calculado.

Desse modo, a alternativa C apresenta uma solução condicionada a uma escolha adicional, embora afirme que R_{G2} deve assumir determinado valor. Solicito a anulação por insuficiência de especificação para sustentar essa determinação obrigatória.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: RESPOSTA AO RECURSO – QUESTÃO 48

Protocolo: 0000001611

Tipo de recurso: Anulação de questão

Parecer: DEFERIDO

Consequência: Anulação

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

1. Solidez técnica da questão

A questão está tecnicamente bem fundamentada, e o próprio recorrente confirma seus fundamentos:

a tensão diferencial máxima da ponte de Wheatstone completa é $V_{12} = V_{cc} \cdot \frac{R}{R+R} = 12 \times \frac{1}{200} = 0,06 \text{ V}$, valor coerente com a extensão linear da curva de calibração apresentada na Figura 13(b); para que a saída do estágio de condicionamento atinja 5 V no fundo de escala, a expressão do amplificador, $V_o = 0,1 \cdot V_{12} \cdot (1 + R_{G2}/R_{G1})$, exige um ganho total de aproximadamente 83,3 V/V, ou seja, uma razão $R_{G2}/R_{G1} \sim 832,3$;

adotando $R_{G1} = 100 \text{ O}$, valor usado no Quadro 13(c) nas configurações de ganho total 50 e 100, entre as quais se situa o ganho do projeto, obtém-se $R_{G2} \sim 83 \text{ kO}$, valor indicado na alternativa (C).

A solução apresentada na alternativa (C) é, portanto, tecnicamente correta e coerente com os dados e com as configurações apresentadas na questão. As demais alternativas são incorretas por razões objetivas:

- (A): um ganho próximo de 100 produziria cerca de 6 V no fundo de escala, fora da faixa especificada.
- (B): a tensão diferencial é proporcional à tensão de alimentação.
- (D): aumentar a excitação da ponte não ajusta a faixa do estágio de condicionamento.
- (E): a razão R/R determina diretamente a tensão diferencial.

2. Aspecto que impede considerar a alternativa (C) inequivocamente correta

O recorrente aponta, com razão, que os dados fornecidos determinam de forma única a razão entre os resistores de ganho, mas não o valor absoluto de R_{G2} . Esse valor depende de R_{G1} , que não foi fixado expressamente no enunciado como condição de projeto.

O enunciado descreve o Quadro 13(c) como a apresentação da relação entre o ganho e “alguns valores” dos resistores R_{G2} e R_{G1} . Embora $R_{G1} = 100 \text{ O}$ seja o valor coerente com as configurações do quadro para a faixa de ganho do projeto, ele não foi estabelecido de forma explícita como premissa obrigatória.

A alternativa (C), por sua vez, afirma que o valor de R_{G2} “deve ser”

de aproximadamente 83 kO. Essa formulação categórica apresenta como necessário um valor cuja determinação depende de uma premissa não explicitada no enunciado. Sem a fixação expressa de RG1, outras combinações de resistores com a mesma razão também produziram a saída especificada.

Esse aspecto

não compromete a correção dos conceitos e dos cálculos envolvidos na questão. Ele impede, no entanto, que a alternativa (C) seja considerada inequivocamente correta, como exige o subitem 1.1 do Anexo III do Edital.

3. Impossibilidade de alteração do gabarito

Como as demais alternativas são incorretas, conforme o item 1, não é possível alterar o gabarito. A solução cabível é a anulação da questão.

Conclusão

A questão é tecnicamente sólida: a tensão diferencial máxima de 60 mV, a razão de ganho necessária e a solução $RG2 \sim 83 \text{ kO}$ para $RG1 = 100 \text{ O}$ estão corretas e são coerentes com os dados apresentados. No entanto, como o valor de RG1 não foi fixado expressamente no enunciado, a afirmação categórica da alternativa (C) de que RG2 “deve ser” de aproximadamente 83 kO depende de uma premissa não explicitada. Isso impede que a alternativa seja considerada inequivocamente correta, nos termos do subitem 1.1 do Anexo III do Edital. Nos termos do item 10.7 do Edital, os pontos correspondentes serão atribuídos a todas as pessoas candidatas.

Recurso DEFERIDO. Questão 48 anulada.

Assina: HELA